

29F200/400/800 adapterek GQ3X/4X, és „willepro” programozókhoz




Az adapterkártyák lehetővé teszik az ssop44 vagy tsop48 tokozású 28F×00, 29F×00 eepromok kiolvasását, beégetését GQ×X és a willem égetővel.

Szóval az adapterek ugyanúgy használhatóak a régebbi, párhuzamos portos - LPT, vagy paralell portnak is emlegetik - willem égetőkhöz, mint az újabb, USB-s GQ3X/4X programozókhoz.

Az adapterbe kerül az EEPROM, majd azt egyszerűen be kell dugni az égető karos IC foglalatába, ezután pedig ugyanúgy égetjük, mint egy normál, DIP tokozású alkatrészt.

A 29F800 égetésekor a GQ3X és a willem programozóknál van még egy plusz csatlakozás, de erről majd később.

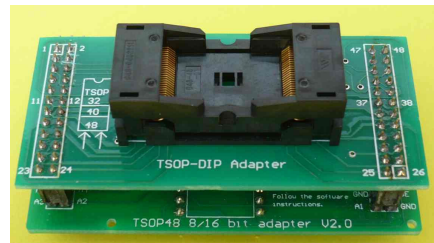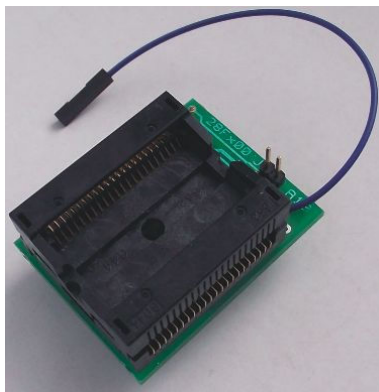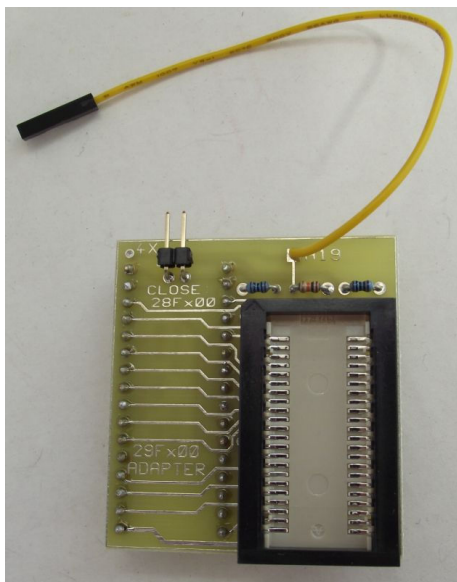Két fajta adapter is van a 44 lábú PSOP44, egy pedig a 48, „cérna vékony” lábú TSOP48 tokos IC-khez.



A GQ égetők programja ad egy piros üzenetet, a 29F×00 típusok kiválasztása után, hogy rakjuk az 5 voltos állásba a jumpert. Ezzel most ne foglalkozzunk.

```
<<AM29F400BT*PSOP44>>
```

Set the adapter to 5V jumper position.

Vannak olyan adapterek, amik még a régi, LPT portos willem égetőkhöz - is - készültek, ahol a 3.3 voltos tápot "hardveresen" kellett megcsinálni, azokon volt ilyen jumper. A GQ×X égetőknél ez elektronikusan, automatikusan intézve, ezért nincs is már ilyen a jumper az adapteren.

Amire nagyon figyelni kell, az a kiforrasztott IC-k kezelése. A lábakon maradt picit ón maradék elnyomhatja a foglalat lemezkéit, ez aztán a későbbi használatkor érintkezési bizonytalanságot okozhat.

(A legjobb, ha finom csiszolópapíron „lepolírozzuk” az ónt a lábokról.)


Ha az IC azonosítót jól olvassa ki a programozó, akkor valószínűleg minden rendben lesz. (És amíg nem tudja beazonosítani a programozó az IC-t, addig biztos nem is lesz sikeres az égetés, olvasás.)

A „keretes” IC foglalatias adapter:



Az égető karos IC foglalatába megy a két 1x16-os tűkesorból kialakított csatlakozó.

A programozandó, kiolvasandó EEPROM foglalatának a yamaichi cég ssop44-es foglalatát használhatjuk.

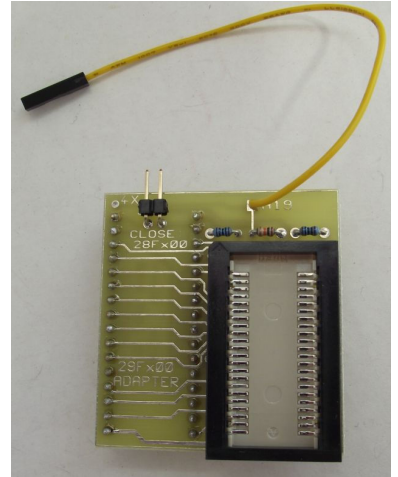
Az adatlapja szerint ez néhányszor tíz IC cserét bír, de ha vigyázunk rá, akkor azért ezt bőven túlteljesíthetjük.



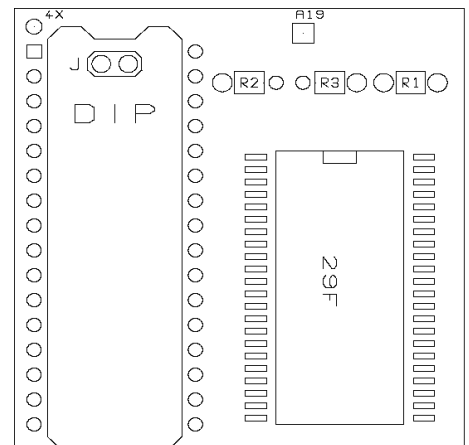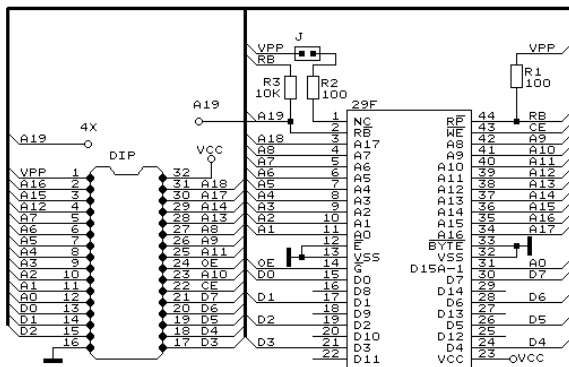A programozáskor erre általában nincs szükség, de az IC a foglalatban rögzíthető úgy, hogy a fekete keretet rányomjuk, és kicsit lefelé csúsztatjuk. Így beakad egy „pöcökbe”. (Hogy minél több ki/be helyezést bírjon a foglalat, általában nem szoktam így bepattintani a keretet.)



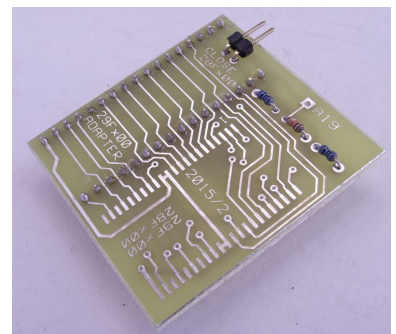Természetesen a legjobb IC csatlakozás a közvetlenül az adapterre felforrasztás. Ez a legmacerásabb, de kiforrasztott, kócos lábú IC-k esetén ez lehet a célravezető.




A ZIF foglaltos adapter


A foglalat tetejét megnyomva felemelkedik a 44 aranyozott kivezetés, a programozandó IC behelyezése után, foglalatot felengedve, azok ráfognak az IC lábakra.

Fontos! Az IC behelyezésekor azt igazgassuk úgy, hogy az érintkezők pontosan „eltalálják” a lábakat. A 40+ -os felhasználóknak egy nagyítóra is szükség lesz...

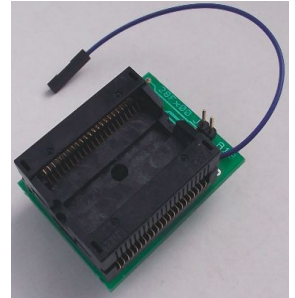Van egy kis „játéka” az IC-nek, ha elcsúszik, akkor csak az IC lábak szélére fognak rá a rugós lábak, ami kontakt hibát okozhat.



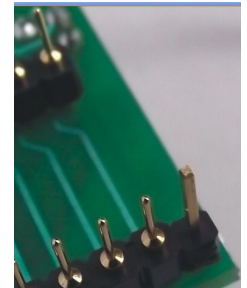
Az adapteren alul, van egy plusz, 33. lábnak is hely. Ez az A19 kivezetés csak a GQ-4X égetőnél használatos - ott kell csak beforrasztani - és azt oldja meg, hogy a 29F800-at külön vezeték csatlakoztatása nélkül tudja kezelni.



29F800 égetés :

A lényeg, hogy a 29F800-nak van egy A19 címvonala is, ami már nem fért bele a 32 kivezetésbe. Márpedig a GQ3X, valamint a willem égetőnek 32-es a programozó foglalatja. Ezt a címbitet külön visszük át a programozóról az adapterre.


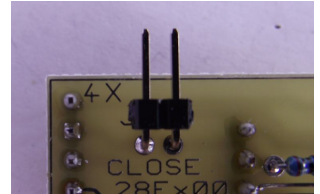
A GQ-4X égetőnél egyszerű a helyzet, ennek 40-es a programozó foglalatja, az 1-es láb előtt van még egy, 33. láb, itt kapja meg ezt a címbitet.



A GQ3X-nél pedig egy plusz csatlakozás kell. Azaz az adapter A19 csatlakozóját a GQ3X tűske csatlakozójának A19-es tűskéjére kell bökni.

Kettő ilyen A19-es kivezetés is van, mindegy melyiket választjuk.

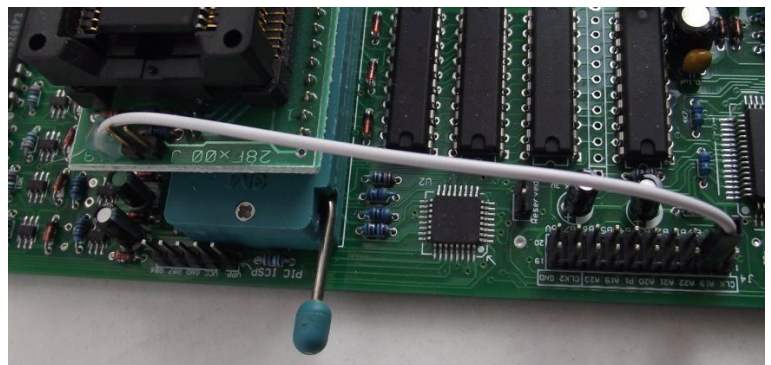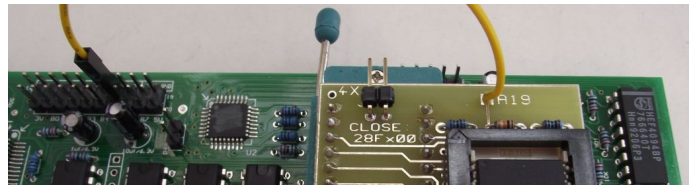
(Ez az összekötés a 29F200, és 29F400 esetében felesleges!)



29F800 égetés willem égetővel:

A willem-nél az adapter A19-es madzagja a willem J4 csatlakozójának hetedik tűskéjére menjen:

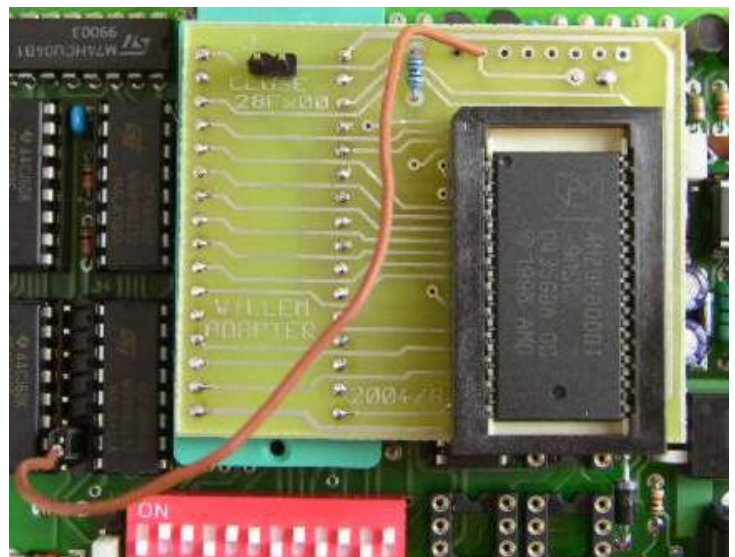(Ez az összekötés a 29F200, és 29F400 esetében felesleges!)



A TSOP48 tokos adapter:


A TSOP48-as ZIF foglattal ellátott adapter "emeletes". Az alsó panelon levő 32, vagy 36 lábú csatlakozó megy a programozó káros IC foglalatába, az erre nyomható panelon van a 48-as TSOP48 programozó foglalat.

Ha az LPT portos, vagy az USB-s GQ-3X programozóval használjuk, akkor alul $2 \times 16 = 32$ a tűkesor, ami a 32-es káros IC foglalatba megy.

A 29F200 és 29F400 esetében egyéb csatlakozásra nincs szükség, 29F800-nál azonban a J3 tűskére csatlakoztatni kell az A19 címbitet, ahogy azt már az előbb leírtam.

A GQ-4X programozónál az alsó csatlakozó $2 \times 18 = 36$ kivezetéses, ami persze behelyezhető a GQ-4X 40 lábú káros IC foglalatába.

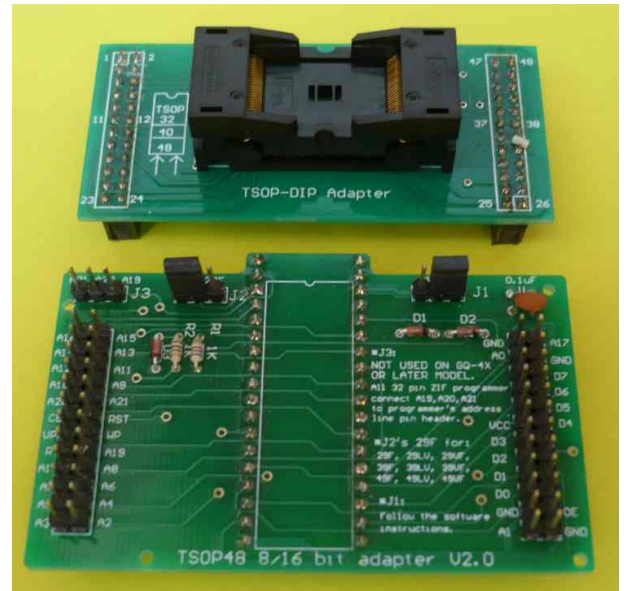A 36-os csatlakozónak köszönhetően, a GQ-4X esetében a 29F800, és más flash-ek esetében sincs már szükség kiegészítő csatlakoztatásokra.



Végül nincs más hátra, mint hogy sok sikert kívánjak a használathoz. Viszontlátásra: Torkos Csaba 8100 Várpalota Táncsics u. 7. Telefon: napközben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu Internet: <http://www.mikroklub.hu>